

**滿足電晶體開關電路的條件：**

- 1. 開關OFF時，電晶體必須截止**
- 2. 開關ON時，電晶體必須飽和**

使電晶體工作於主動區的條件：

$$I_B \times \beta = I_C$$

使電晶體工作於飽和區的條件：


$$I_B \times \beta \geq I_C(sat)$$

## 電晶體飽和的現象

$$V_{BE} = V_{BE(sat)} = +0.7\text{V}$$

$$V_{CE} = V_{CE(sat)} = +0.2\text{V}$$


# 電晶體飽和時的電流計算

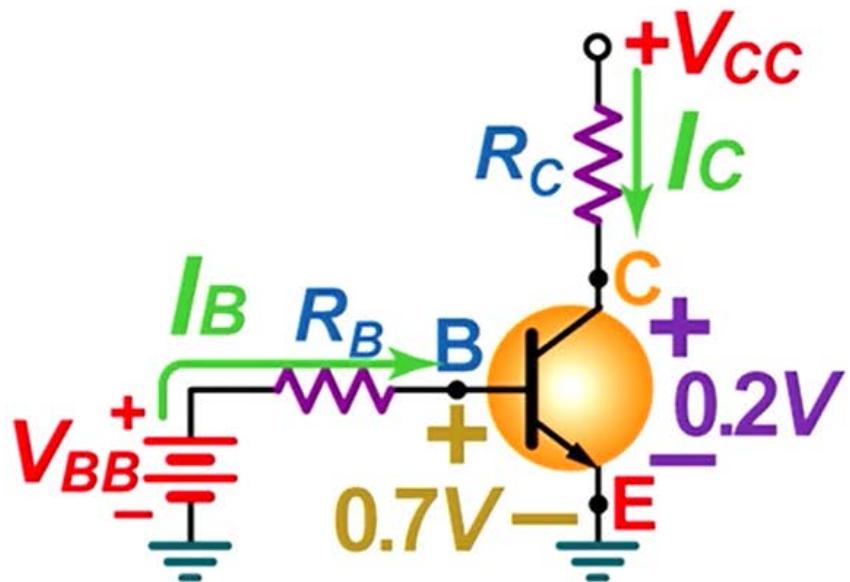

$$I_B = \frac{V_{BB} - 0.7V}{R_B}$$

$$I_{C(sat)} = \frac{V_{CC} - 0.2V}{R_C}$$

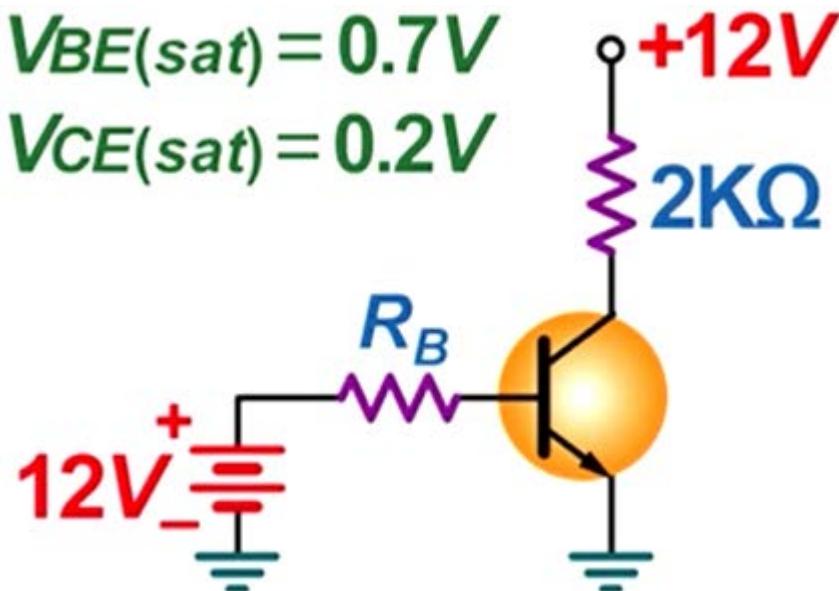有一電晶體開關電路如下圖，已知電晶體的  
 $\beta = 100$ ，試求使電路正常動作的  $R_B$  電阻範圍



【解析】

條件： $I_B \times \beta \geq I_{C(sat)}$

$$I_B = \frac{12V - 0.7V}{R_B}$$

$$I_{C(sat)} = \frac{12V - 0.2V}{2K\Omega}$$


$$I_B \times \beta \geq I_{C(sat)}$$

$$\frac{12V - 0.7V}{R_B} \times 100 \geq \frac{12V - 0.2V}{2K\Omega}$$

$$\frac{11.3V}{R_B} \times 100 \geq 5.9mA$$

$$R_B \leq 191.53K\Omega$$

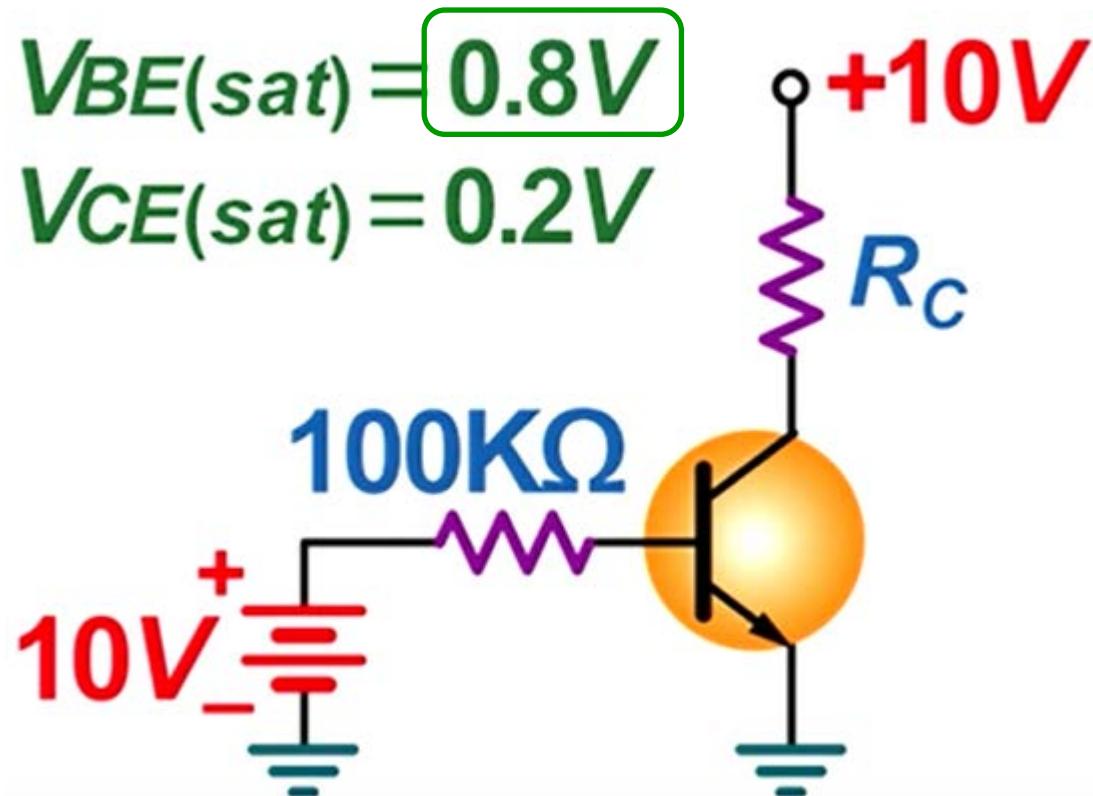有一電晶體開關電路如下圖，已知電晶體的  
 $\beta = 80$ ，試求使電路正常動作的 $RC$ 電阻範圍



## 【解析】

$$I_B \times \beta \geq I_C(sat)$$

$$\frac{10V - 0.8V}{100K\Omega} \times 80 \geq \frac{10V - 0.2V}{R_C}$$

$$92\mu A \times 80 \geq \frac{9.8V}{R_C}$$

$$R_C \geq 1.33K\Omega$$

# 改善開關電路進入飽和的方法

飽和條件： $I_B \times \beta \geq I_{C(sat)}$

$$\frac{V_{BB} - 0.7V}{R_B} \times \beta \geq \frac{V_{cc} - 0.2V}{R_C}$$

$V_{BB}$	$R_B$	$\beta$	$V_{cc}$	$R_C$
增加	減小	增加	減小	增加

# 感測材料與節能應用實務 (MS    41160)

(Sensor Materials and Practices in Energy Conservation Applications)

陳怡嘉  
Yijia Chen Ph.D.

Materials Science and Engineering, NDHU

Engineering Building II, C109 and  
Stone & Resource Industry R&D Center

9:10-12:00  
Fall, 2019

# 電晶體直流偏壓電路

# DC Analysis of BJT Circuits



# 雙極性接面電晶體

[https://www.youtube.com/watch?v=upe1T1023yo&list=PLI6pJZaOCtF3BGm\\_O2f4Xy2La0zJ4-4IJ](https://www.youtube.com/watch?v=upe1T1023yo&list=PLI6pJZaOCtF3BGm_O2f4Xy2La0zJ4-4IJ)

1. 雙極性電晶體的構造與特性
2. 電晶體之工作原理
3. 電晶體組態簡介
4. 電晶體之放大作用
5. 電晶體之開關作用

高中 陳以熙 電子學 I Unit 4 1 雙極性電晶體的構造及特性 PART A 1080 0511

[https://www.youtube.com/watch?v=upe1T1023yo&list=PLI6pJZaOCtF3BGm\\_O2f4Xy2La0zJ4-4IJ&index=1](https://www.youtube.com/watch?v=upe1T1023yo&list=PLI6pJZaOCtF3BGm_O2f4Xy2La0zJ4-4IJ&index=1)

高中 陳以熙 電子學 I Unit 4 1 雙極性電晶體的構造及特性 PART B 1080 0511

[https://www.youtube.com/watch?v=z-5OX1vwmPI&list=PLI6pJZaOCtF3BGm\\_O2f4Xy2La0zJ4-4IJ&index=2](https://www.youtube.com/watch?v=z-5OX1vwmPI&list=PLI6pJZaOCtF3BGm_O2f4Xy2La0zJ4-4IJ&index=2)

# 電晶體直流偏壓電路

<https://www.youtube.com/watch?v=v05MUfRPWz4&list=PLI6pJZaOCtF380WwFNujVyF2MRUYaJTrz>

1. 直流工作點
2. 固定偏壓電路
3. 回授偏壓電路
4. 分壓偏壓電路

高中 陳以熙 電子學 I Unit 5 2 固定偏壓電路 PART A 1080 0512

<https://www.youtube.com/watch?v=GGwRuDQMSRc&list=PLI6pJZaOCtF380WwFNujVyF2MRUYaJTrz&index=5>

高中 陳以熙 電子學 I Unit 5 3 1 射極回授偏壓電路 PART A 1080 0511

[https://www.youtube.com/watch?v=gXE7JSY\\_z4&list=PLI6pJZaOCtF380WwFNujVyF2MRUYaJTrz&index=8](https://www.youtube.com/watch?v=gXE7JSY_z4&list=PLI6pJZaOCtF380WwFNujVyF2MRUYaJTrz&index=8)

高中 陳以熙 電子學 I Unit 5 3 1 射極回授偏壓電路 PART B 1080 0511

<https://www.youtube.com/watch?v=cW9T9ptFzYY&list=PLI6pJZaOCtF380WwFNujVyF2MRUYaJTrz&index=9>

高中 陳以熙 電子學 I Unit 5 3 2 集極回授偏壓電路 PART A 1080 0511

<https://www.youtube.com/watch?v=9JDJI6dJLvi&list=PLI6pJZaOCtF380WwFNujVyF2MRUYaJTrz&index=11>

# 電晶體放大電路

<https://www.youtube.com/watch?v=7AXftiXHofs&list=PLI6pJZaOCtF1atmje9dshKLYw7AZz8VNw>

1. 電晶體放大器工作原理
2. 電晶體交流等效電路
3. 共射極放大電路
4. 共集極放大電路
5. 共基極放大電路

高工 陳以熙 電子學 電晶體放大電路 共射極放大電路 PART A 1080 0206


<https://www.youtube.com/watch?v=l0xCPl7LeaU&list=PLI6pJZaOCtF1atmje9dshKLYw7AZz8VNw&index=5>

高工 陳以熙 電子學 電晶體放大電路 共集極放大電路 PART A 1080 0206


[https://www.youtube.com/watch?v=KHAPa\\_QXkkc&list=PLI6pJZaOCtF1atmje9dshKLYw7AZz8VNw&index=13](https://www.youtube.com/watch?v=KHAPa_QXkkc&list=PLI6pJZaOCtF1atmje9dshKLYw7AZz8VNw&index=13)

# 固定偏壓電路

# 輸入、輸出方程式

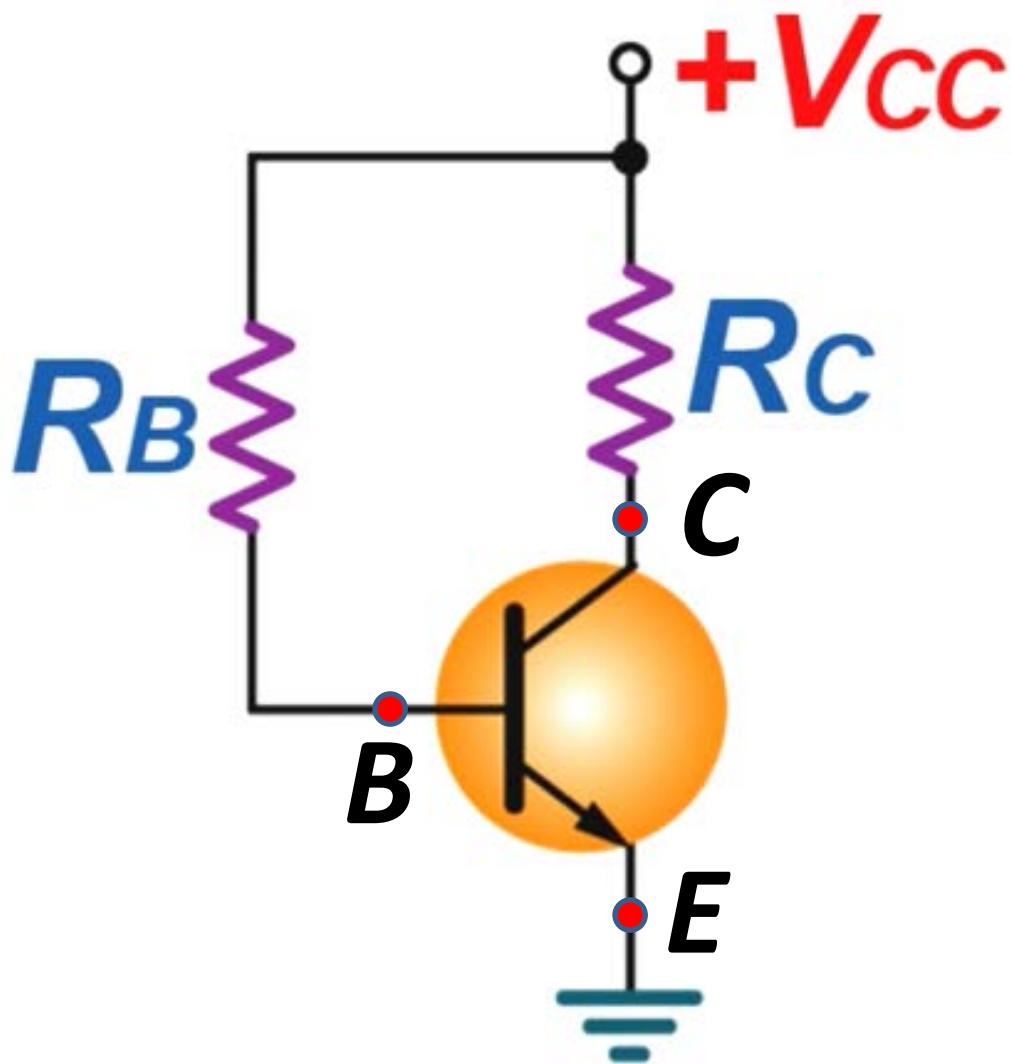

# 輸入方程式

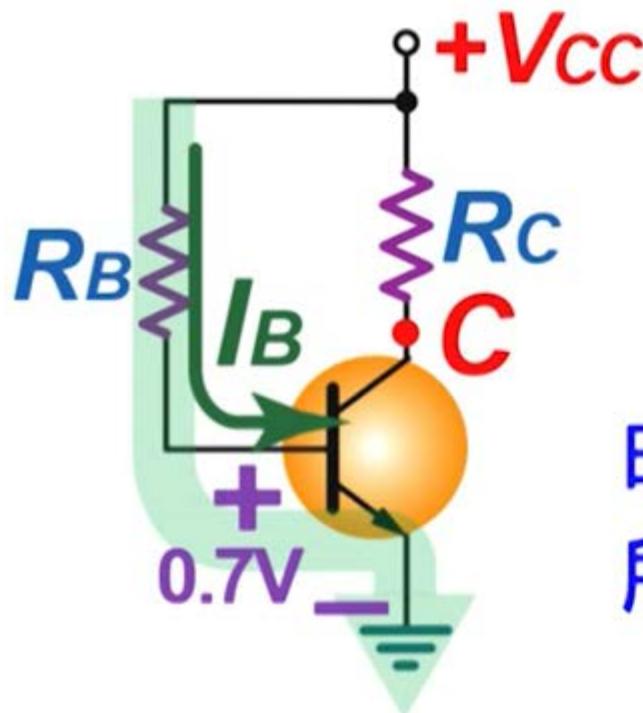


輸入方程式

$$V_{CC} = I_B \times R_B + 0.7V$$

由不包含集極(C極)的電壓迴路  
所列的電壓方程式

# 輸出方程式

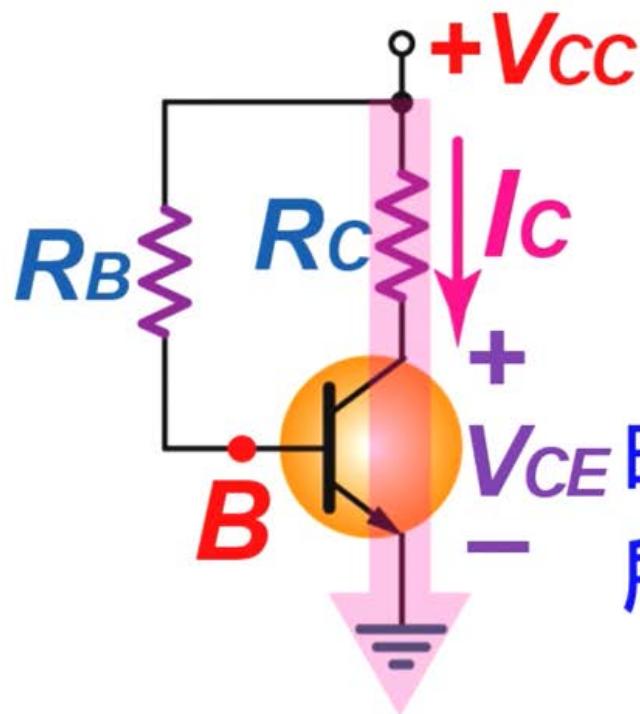


輸出方程式

$$V_{cc} = I_C \times R_C + V_{CE}$$

$V_{CE}$ 由不包含基極(B極)的電壓迴路  
所列的電壓方程式

求  $V_{CC}$

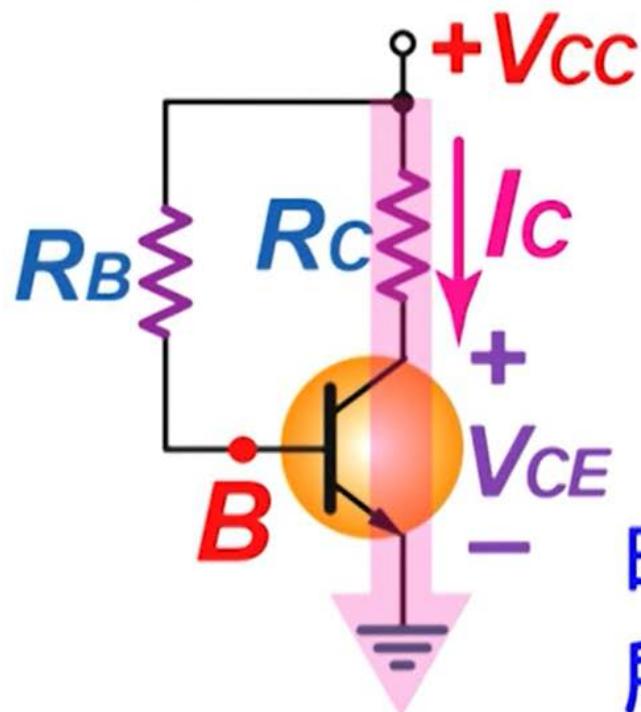




輸出方程式

$$V_{CC} = I_C \times R_C + V_{CE}$$

$$I_C = I_B \times \beta$$

由不包含基極(B極)的電壓迴路  
所列的電壓方程式

# 『熱跑脫』現象

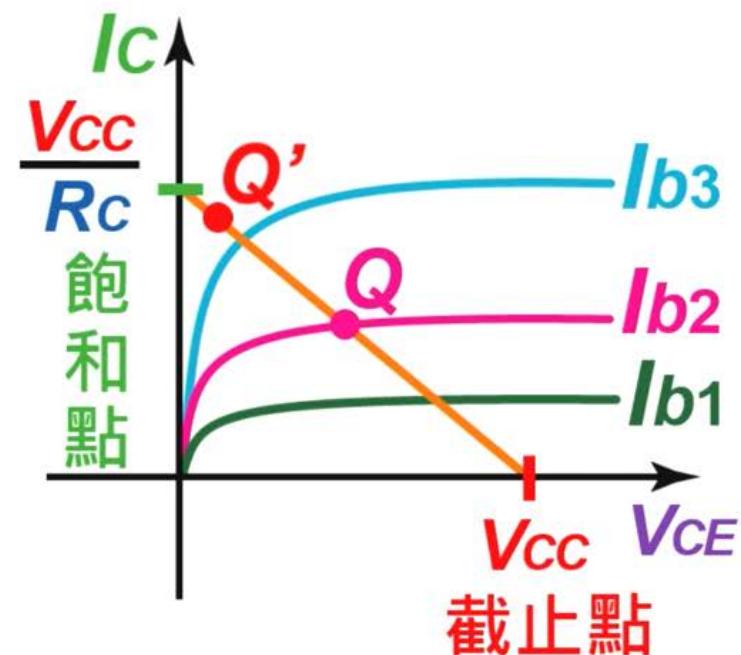
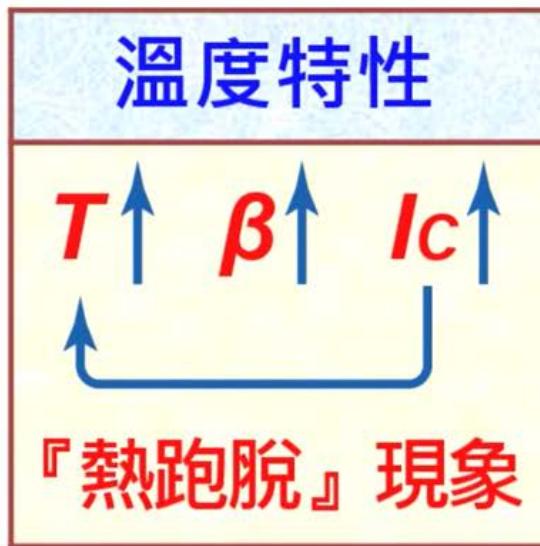
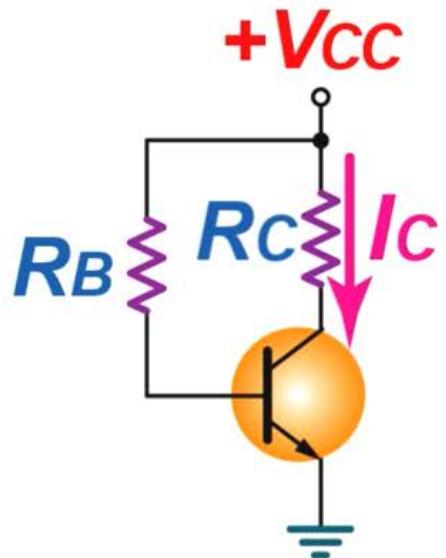


$$V_{CC} = V_{CE} + I_C R_C$$


# Load Line at Forward Bias

$$V_s = i_D R + V_D$$

$$i_D = \frac{V_s - V_D}{R}$$

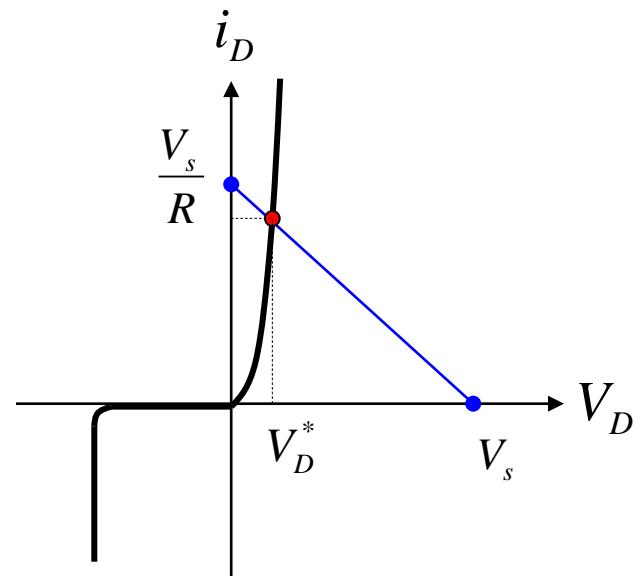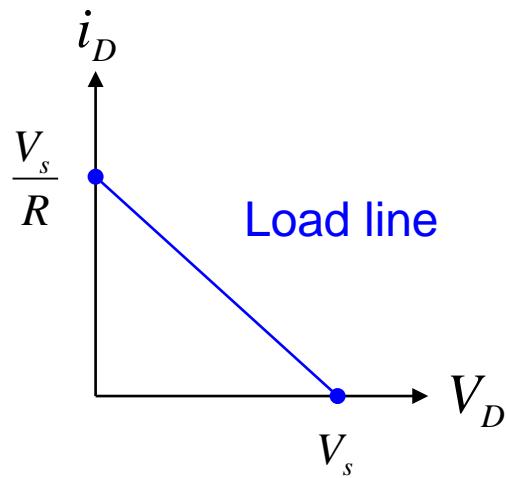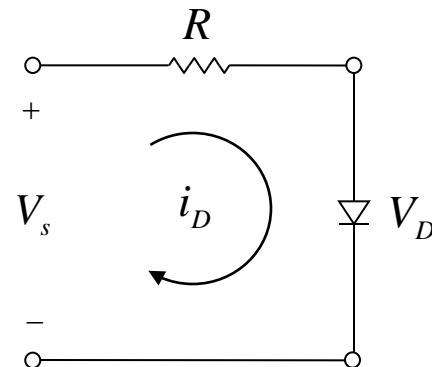



# Load Line at Forward Bias

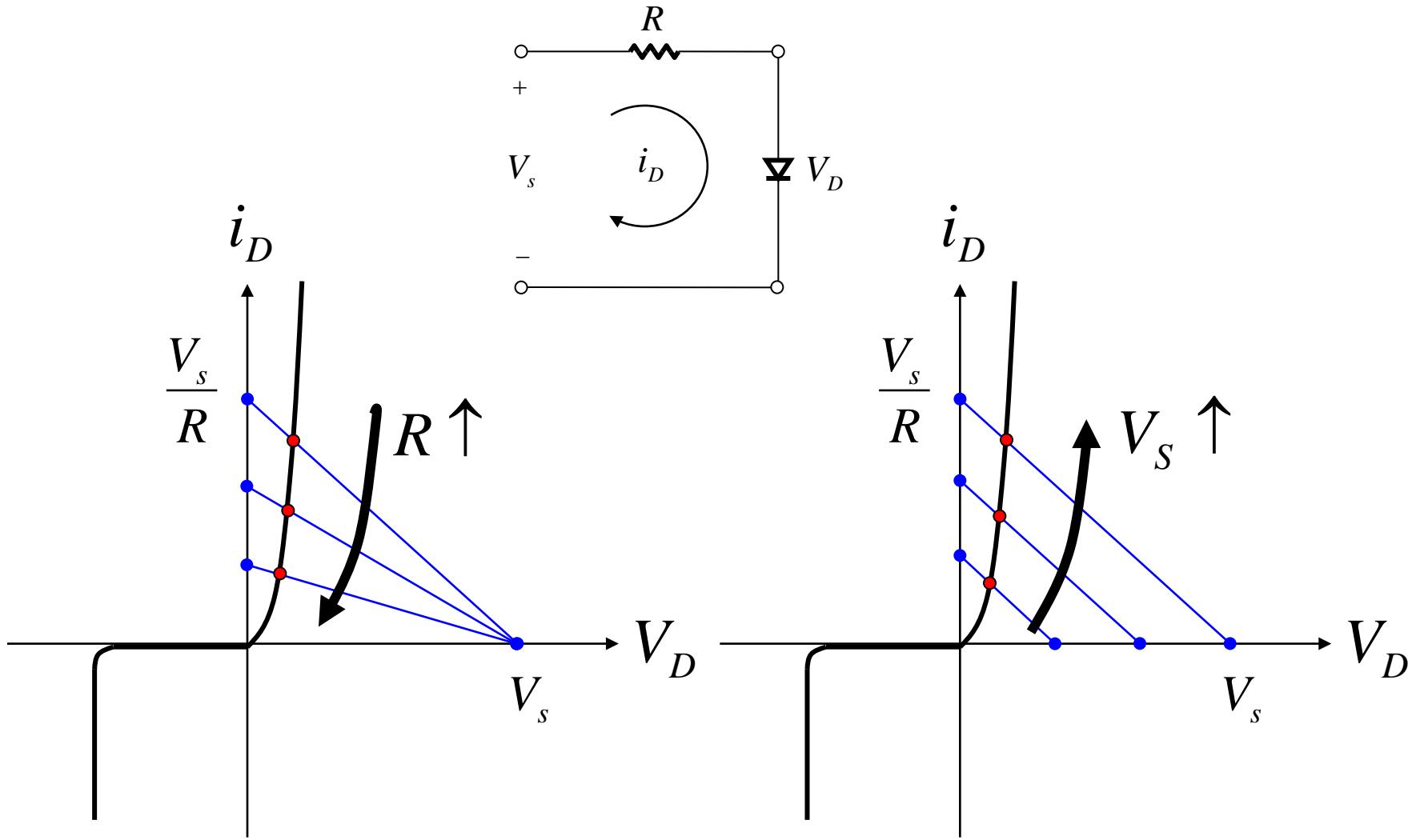

# 射極回授偏壓電路


# 射極回授電路

固定型

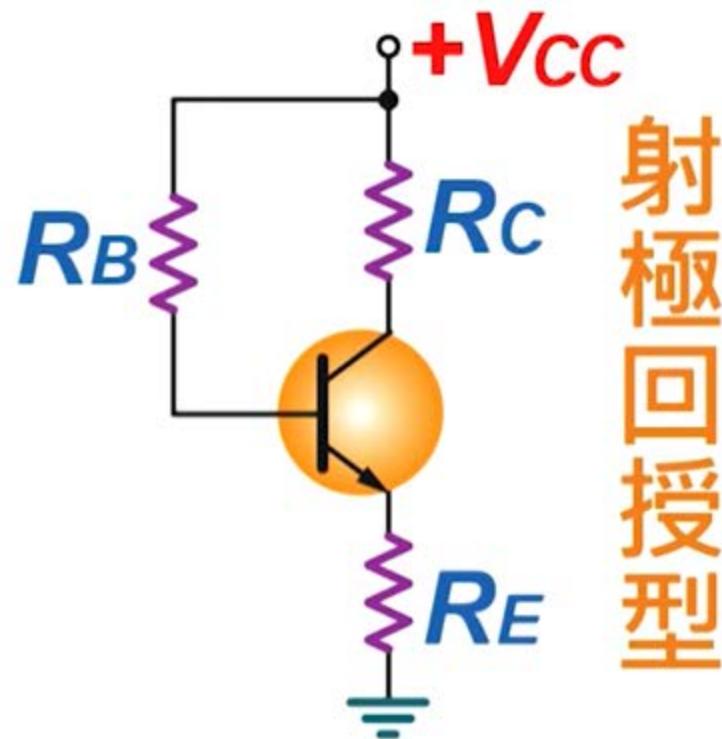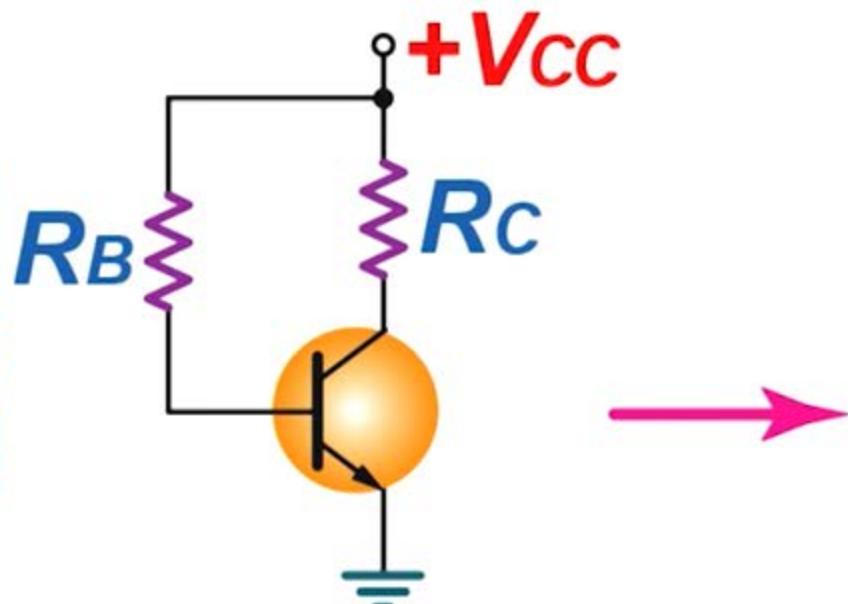

射極回授型


# 輸入方程式

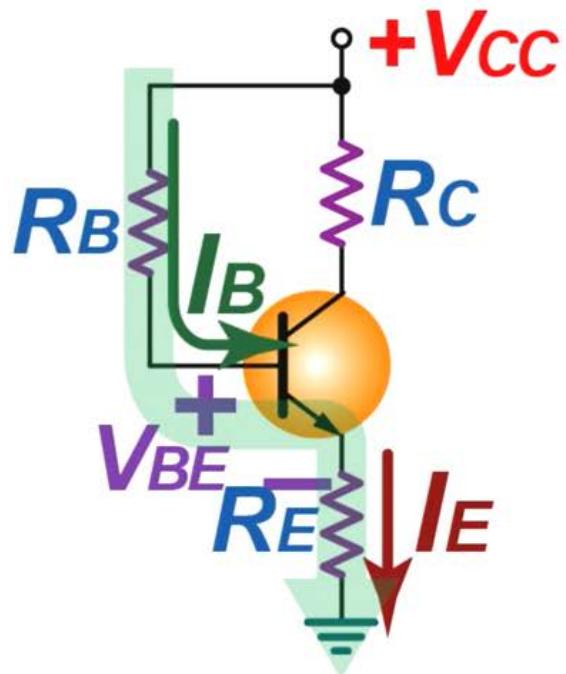

輸入方程式

$$V_{CC} = I_B \times R_B + V_{BE} + I_E \times R_E$$

# 輸出方程式

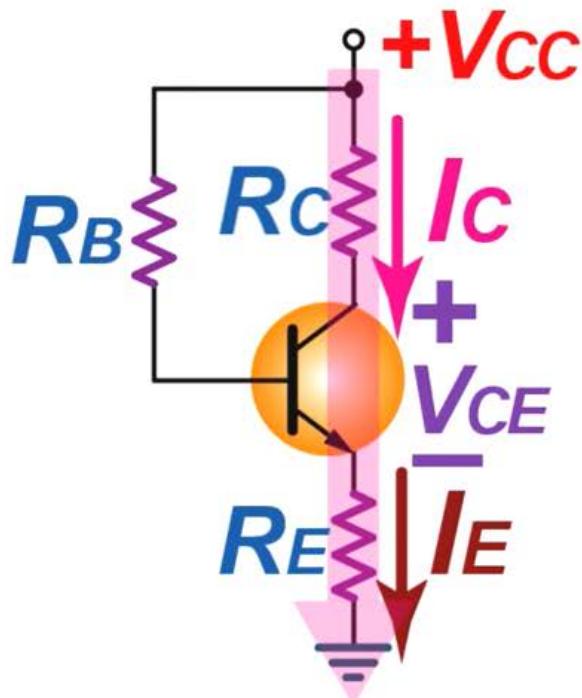

輸出方程式

$$V_{CC} = I_C \times R_C + V_{CE} + I_E \times R_E$$

# 從輸入方程式求 $I_B$

輸入方程式： $V_{CC} = I_B \times R_B + V_{BE} + I_E \times R_E$

$$V_{CC} = I_B \times R_B + V_{BE} + I_B \times (1+\beta) \times R_E$$

$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B + R_E \times (1+\beta)}$$

# 從輸入方程式求 $I_E$

輸入方程式： $V_{CC} = I_B \times R_B + V_{BE} + I_E \times R_E$

$$V_{CC} = \frac{I_E}{(1+\beta)} \times R_B + V_{BE} + I_E \times R_E$$


$$V_{CC} - V_{BE} = I_E \times \left( R_E + \frac{R_B}{(1+\beta)} \right)$$

$$I_E = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_E + \frac{R_B}{(1+\beta)}}$$

從輸入方程式得到  $I_B$  及  $I_E$

$V_{CC} = I_B \times R_B + V_{BE} + I_E \times R_E$	
求 $I_B$	求 $I_E$
$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B + R_E \times (1 + \beta)}$	$I_E = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{(R_E + \frac{R_B}{(1 + \beta)})}$

# $I_B$ 及 $I_E$ 公式

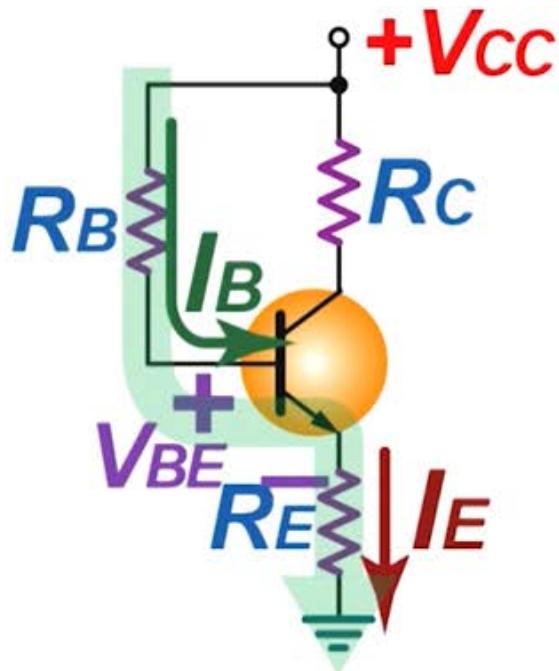


求 $R_B$ 值維持不變	
$I_B$	$R_E$ 值調整為： $R_E \times (1+\beta)$
求 $R_E$ 值維持不變	
$I_E$	$R_B$ 值調整為： $\frac{R_B}{(1+\beta)}$

$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B + R_E \times (1+\beta)}$$


$$I_E = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{\left( R_E + \frac{R_B}{(1+\beta)} \right)}$$

# 溫度特性

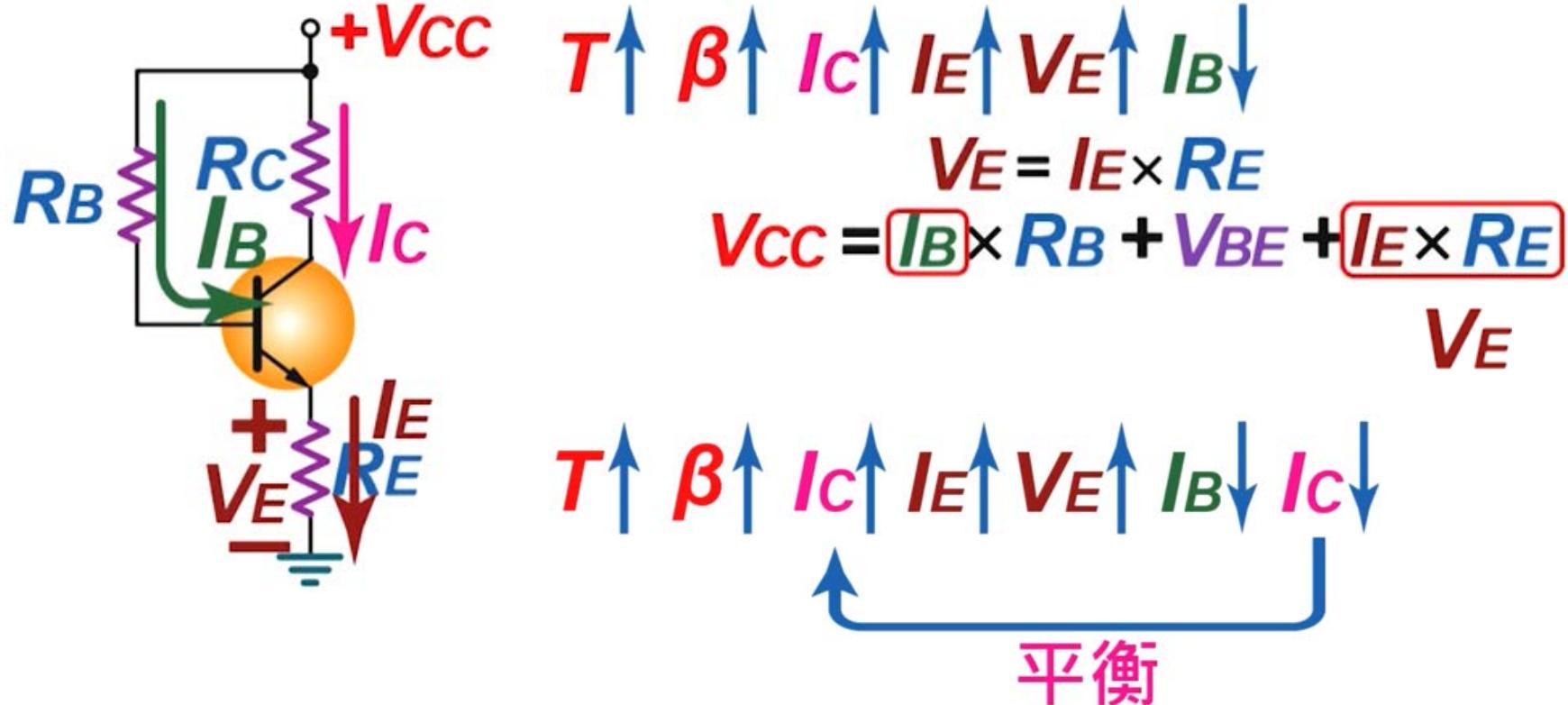

功用：當電晶體工作溫度上升時，  
穩定Q點。

# 飽和條件

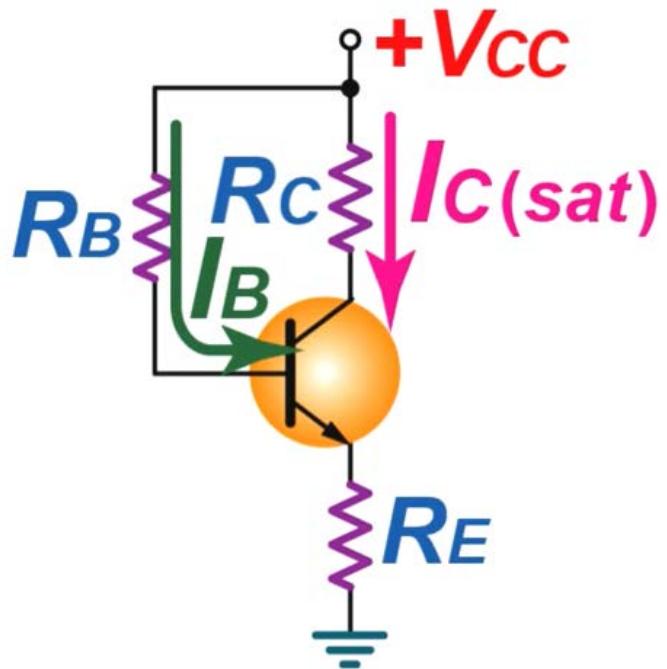


飽和條件-1

$$V_{CE} = V_{CE(sat)} = 0.2V$$

飽和條件-2

$$I_B \times \beta \geq I_C(sat)$$

# 飽和條件

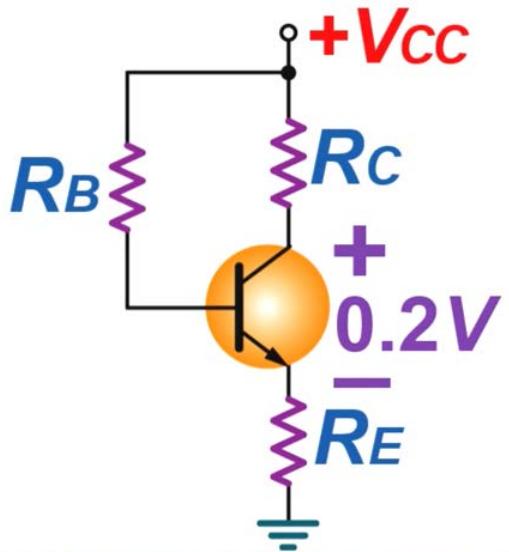

飽和條件-1

$$V_{CE} = V_{CE(sat)} = 0.2V$$

飽和條件-2

$$I_B \times \beta \geq I_{C(sat)}$$

$$I_{C(sat)} = \frac{V_{CC} - 0.2V}{R_C + R_E}$$



$$I_B = \frac{V_{CC} - 0.7V}{R_B + R_E \times (1 + \beta)}$$

# 飽和條件

$$\frac{V_{CC} - 0.7V}{R_B + R_E \times (1 + \beta)} \times \beta \geq \frac{V_{CC} - 0.2V}{R_C + R_E}$$

$$\beta \geq \frac{R_B + R_E \times (1 + \beta)}{R_C + R_E}$$

# 飽和條件

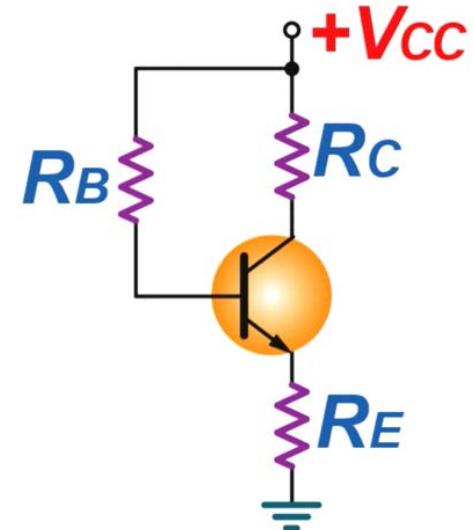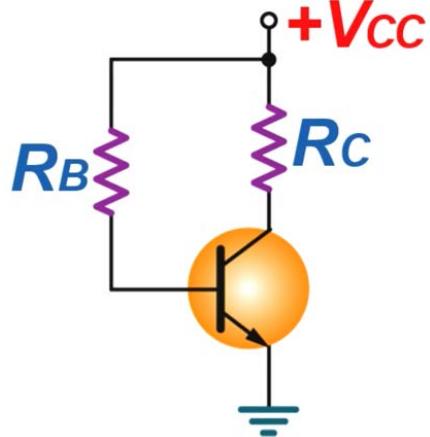


固定型偏壓

$$\beta \geq \frac{R_B}{R_C}$$

射極回授型偏壓

$$\beta \geq \frac{R_B + R_E \times (1 + \beta)}{R_C + R_E}$$

# 飽和條件範例

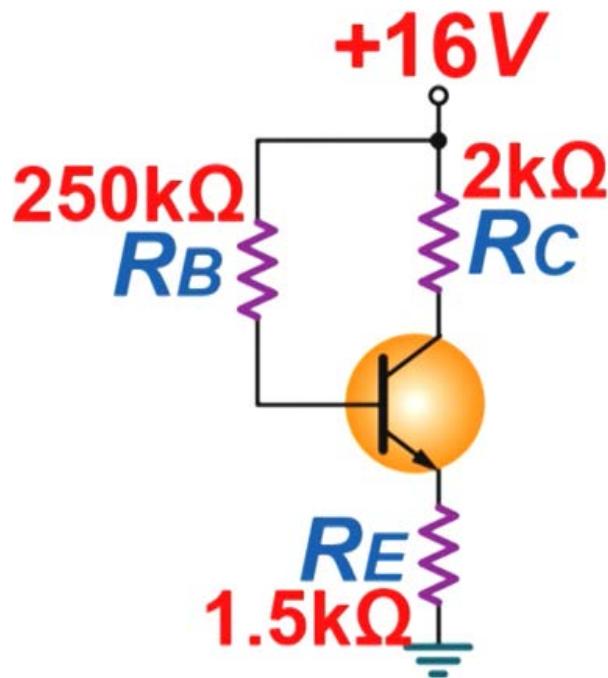


如左圖偏壓電路，已知 $R_B$ 電阻為  
250kΩ， $R_C$ 電阻為2kΩ， $R_E$ 電阻  
為1.5kΩ，試問欲使該電晶體飽和  
， $\beta$ 值至少為下列何者？

- (A) 100 (B)120 (C)160 (D)180

# 【解析】

飽和條件：

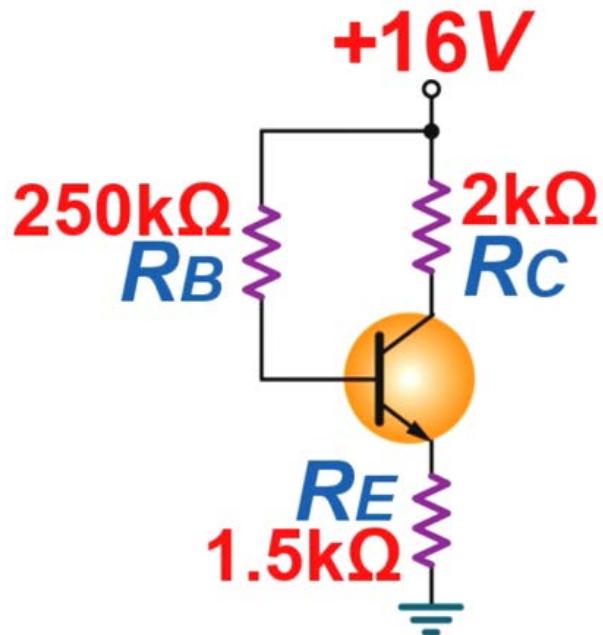

$$\beta \geq \frac{R_B + R_E \times (1+\beta)}{R_C + R_E}$$

$$\beta \geq \frac{250\text{k}\Omega + 1.5\text{k}\Omega \times \beta}{2\text{k}\Omega + 1.5\text{k}\Omega}$$


$$3.5 \times \beta \geq 250 + 1.5 \times \beta$$

$$2 \times \beta \geq 250$$

$$\beta \geq 125$$

# 飽和條件範例答案

範例

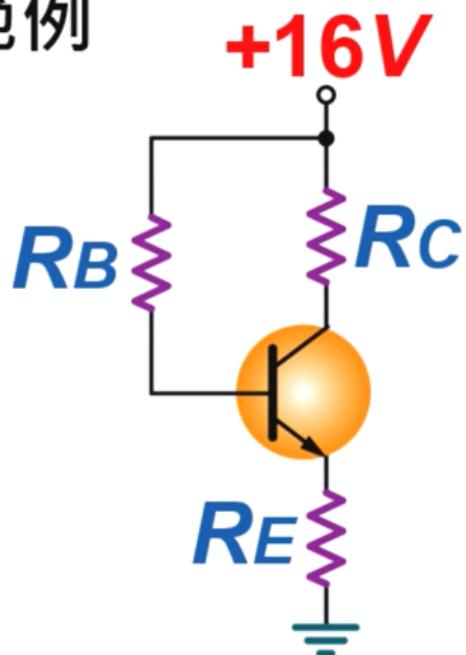

如左圖偏壓電路，已知  $R_B$  電阻為  $250\text{k}\Omega$ ， $R_C$  電阻為  $2\text{k}\Omega$ ， $R_E$  電阻為  $1.5\text{k}\Omega$ ，試問欲使該電晶體飽和， $\beta$  值至少為下列何者？



- (A) 100 (B) 120 (C) 160 (D) 180

$$\beta \geq 125$$

答案選(C)


# 集極回授偏壓電路

固定型

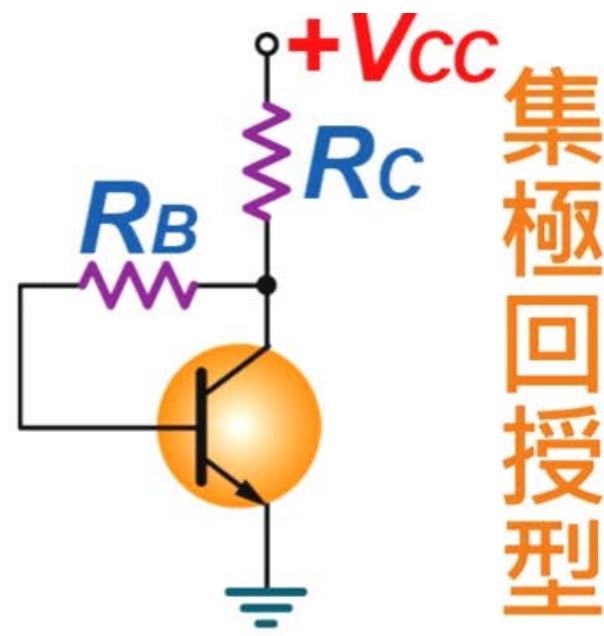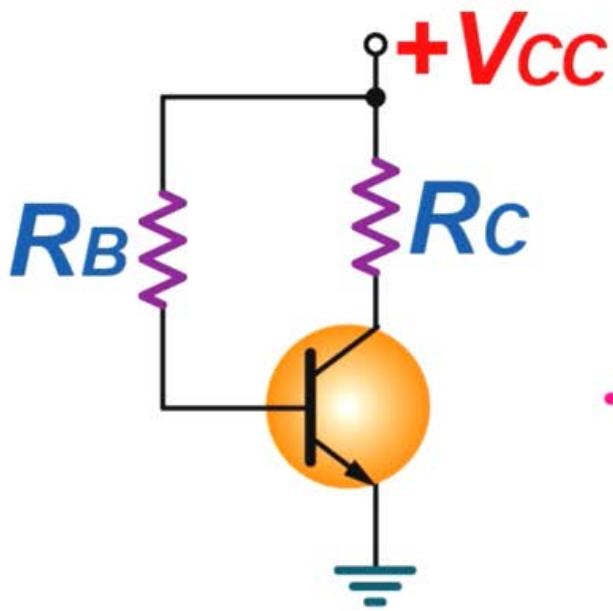

集極回授型


# 輸入方程式

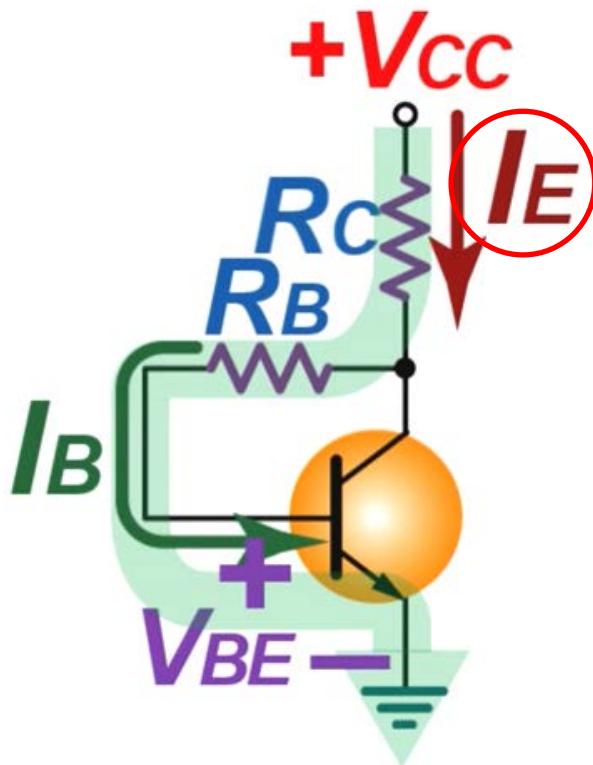

輸入方程式

$$V_{CC} = I_E \times R_C + I_B \times R_B + V_{BE}$$

# 輸出方程式

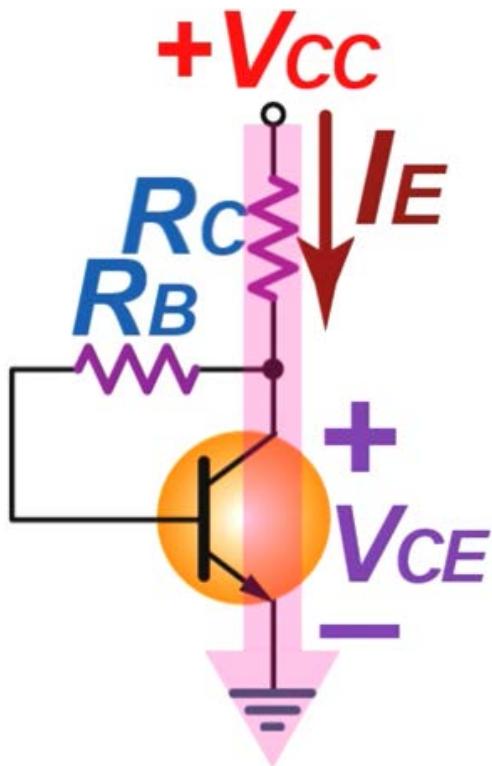


輸出方程式

$$V_{CC} = I_E \times R_C + V_{CE}$$
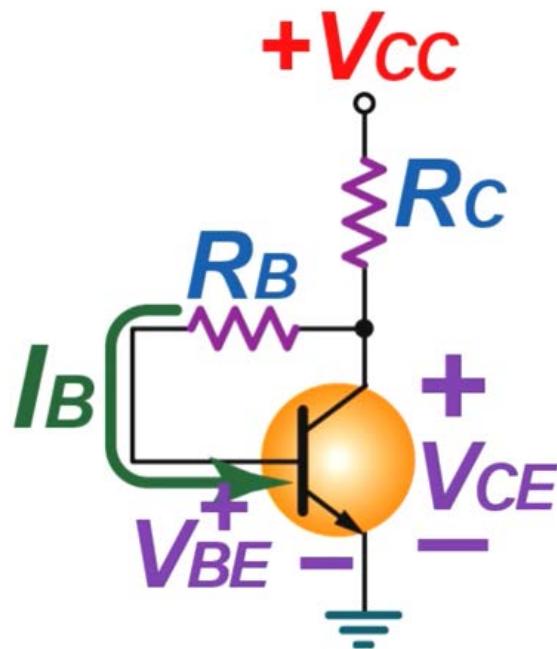
# 從輸入輸出方程式得到的等式

輸入方程式： $V_{CC} = I_E \times R_C + I_B \times R_B + V_{BE}$

輸出方程式： $V_{CC} = I_E \times R_C + V_{CE}$



$$V_{CE} = I_B \times R_B + V_{BE}$$

# 從輸入方程式求 $I_B$

輸入方程式： $V_{CC} = I_E \times R_C + I_B \times R_B + V_{BE}$

$$V_{CC} = I_B \times (1 + \beta) \times R_C + I_B \times R_B + V_{BE}$$

$$V_{CC} - V_{BE} = I_B \times (R_B + R_C \times (1 + \beta))$$

$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B + R_C \times (1 + \beta)}$$

# 從輸入方程式求 $I_E$

輸入方程式： $V_{CC} = I_E \times R_C + I_B \times R_B + V_{BE}$

$$V_{CC} = I_E \times R_C + \frac{I_E}{(1+\beta)} \times R_B + V_{BE}$$

$$V_{CC} - V_{BE} = I_E \times \left( R_C + \frac{R_B}{(1+\beta)} \right)$$

$$I_E = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_C + \frac{R_B}{(1+\beta)}}$$

# 從輸入方程式得到 $I_B$ 及 $I_E$

$$V_{CC} = I_E \times R_C + I_B \times R_B + V_{BE}$$


求  $I_B$

$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B + R_C \times (1 + \beta)}$$

求  $I_E$ 、 $I_C$

$$I_E = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{\left( R_C + \frac{R_B}{(1 + \beta)} \right)}$$

# $I_B$ 及 $I_E$ 公式

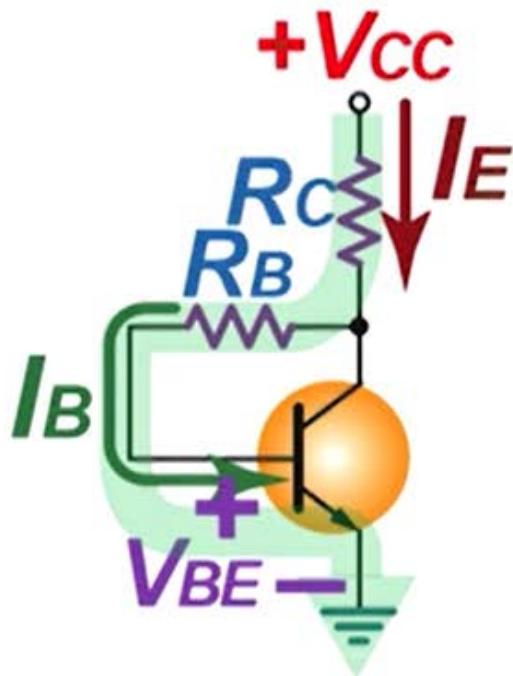


求 $R_B$ 值維持不變	
$I_B$	$R_C$ 值調整為： $R_C \times (1+\beta)$
求 $R_C$ 值維持不變	
$I_E$	$R_B$ 值調整為： $\frac{R_B}{(1+\beta)}$


$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B + R_C \times (1+\beta)}$$

$$I_E = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{\left( R_C + \frac{R_B}{(1+\beta)} \right)}$$

# 溫度特性

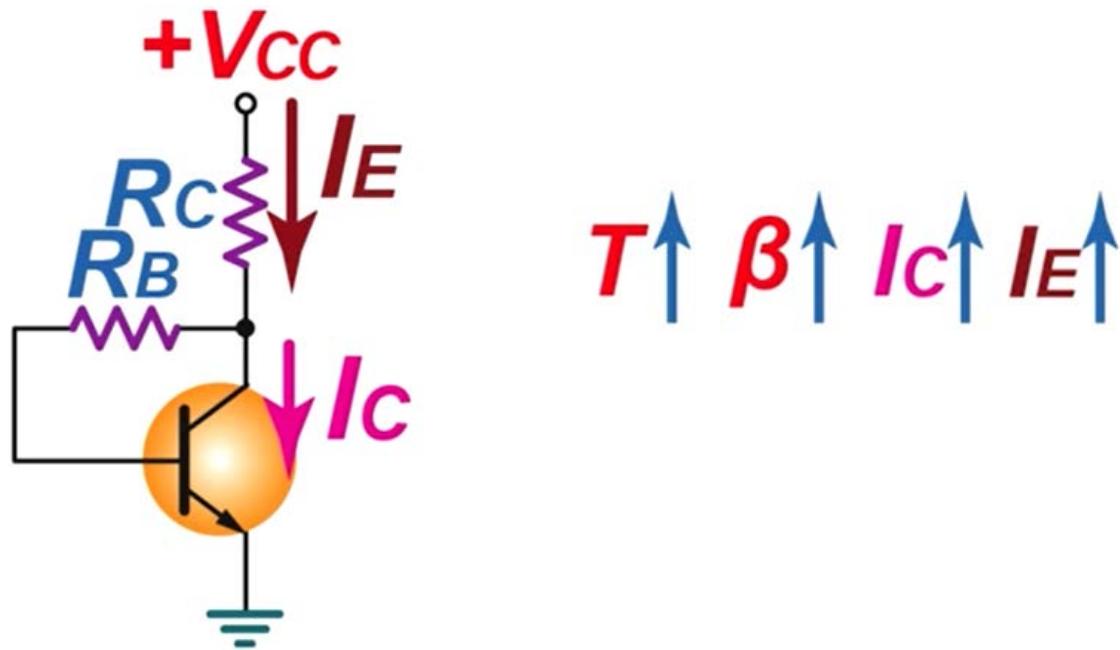


# 溫度特性

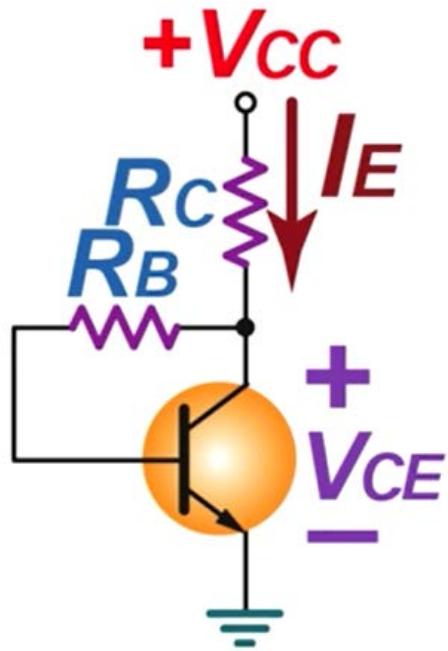

$T \uparrow \beta \uparrow I_c \uparrow I_E \uparrow V_{CE} \downarrow$

$$V_{CC} = I_E \times R_C + V_{CE}$$

# 溫度特性

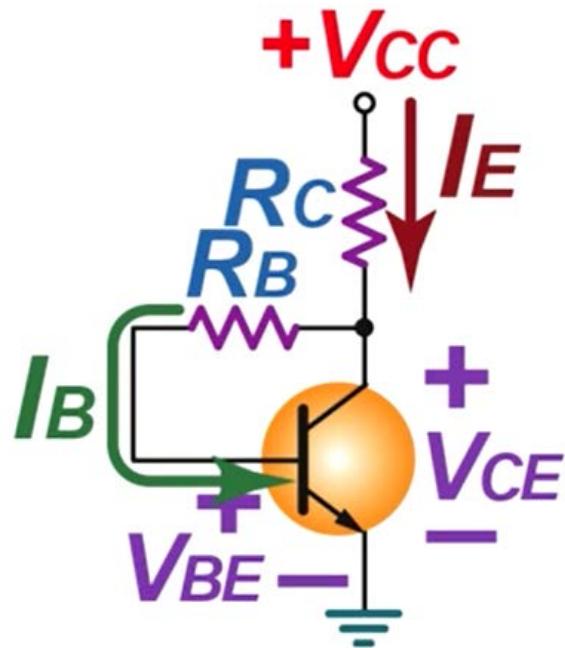

$T \uparrow \beta \uparrow I_C \uparrow I_E \uparrow V_{CE} \downarrow I_B \downarrow$

$$V_{CE} = I_B \times R_B + V_{BE}$$

# 溫度特性

